

Domača naloga iz Fizike II, 25. 4. 2013

Na prevodno vzmet s prožnostnim koeficientom k obesimo ploščo kondenzatorja s površino S in maso m , tako da miruje v ravnovesni razdalji x_0 . Druga plošča kondenzatorja je nepremična. Kontakta kondenzatorja preko upora R povežemo z napetostnim izvirom $U(t)$, kot je narisano na sliki. Določi povprečno vrednost razdalje ter frekvenco in amplitudo nihanja razdalje v primeru izmenične napetosti $U(t) = A \sin(\omega t)$.

Predpostavimo, da so odmiki od ravnovesne lege $x(t) - x_0$ majhni v primerjavi z ravnovesno razdaljo x_0 .

